
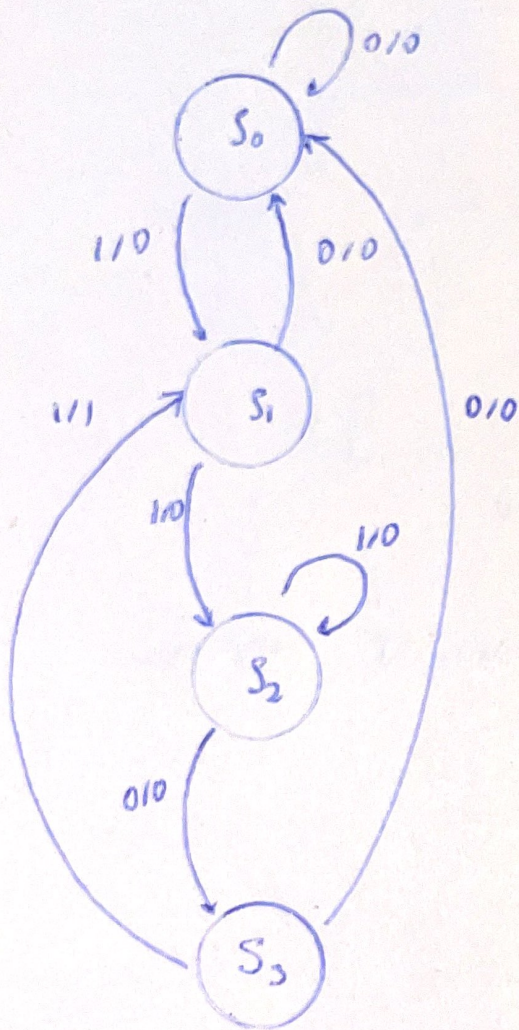


overlapping - ϵ بیان ساری کمره. حذف detected 1101 است.


mealy

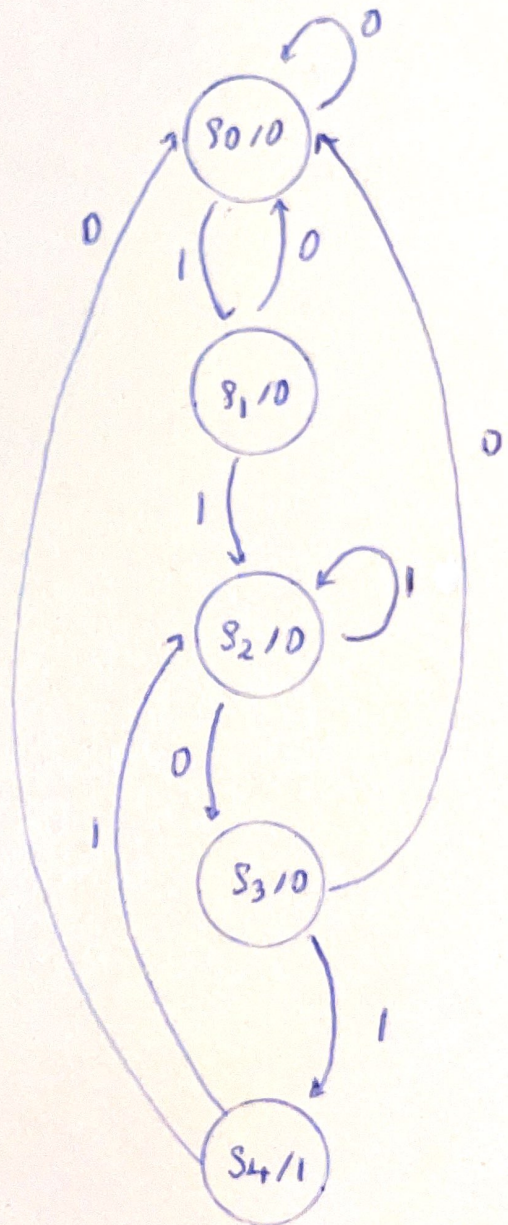

moore



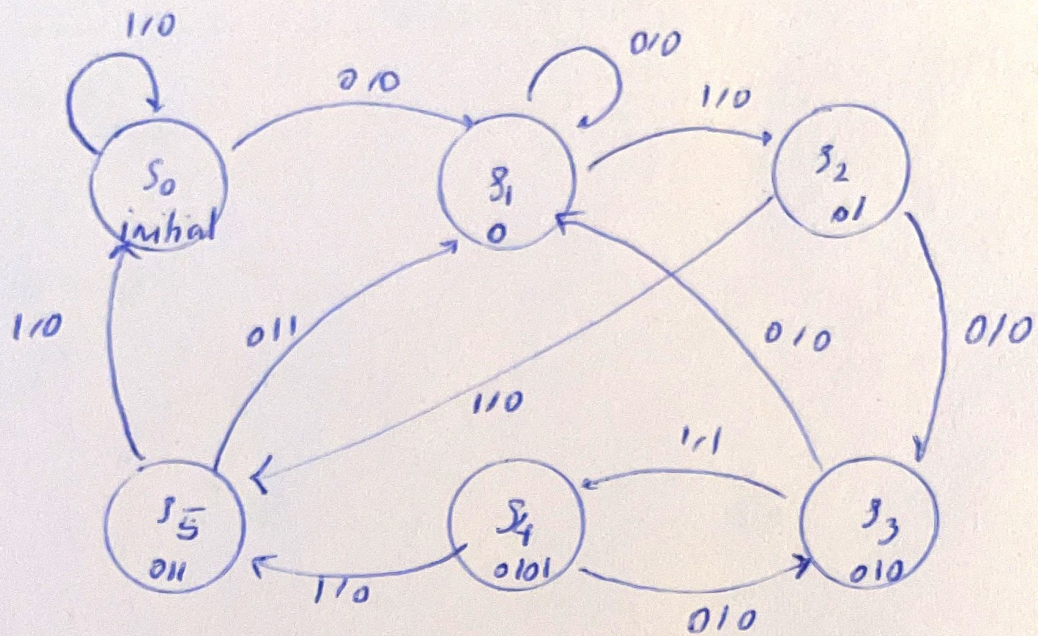۵ - هدف detect کردن رشته ۰۱۱۰ و ۱۰۱۰ است. ابتدا sm : طراحی کردیم و سپس مدار را طراحی کردیم.



۹۸۳۱۱۲ - ۹۸۳۱۰۵۳